苗栗農工電機空調科 電器修護乙級 學習單

1.電路圖：

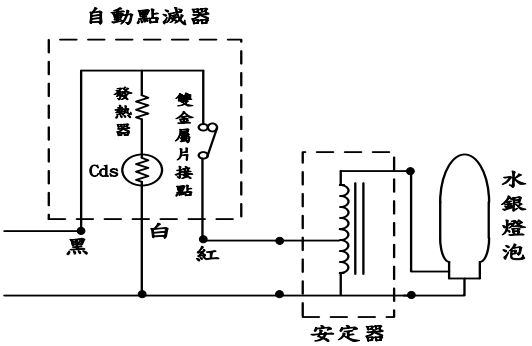

自動點滅水銀燈

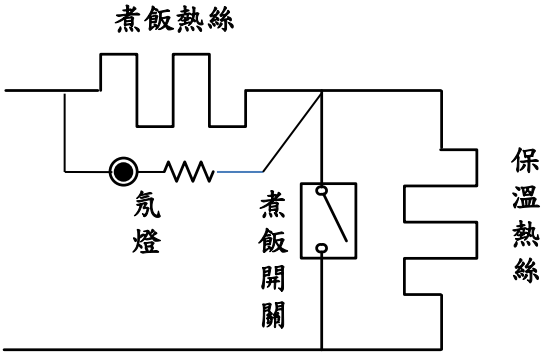

（電鍋電路圖）

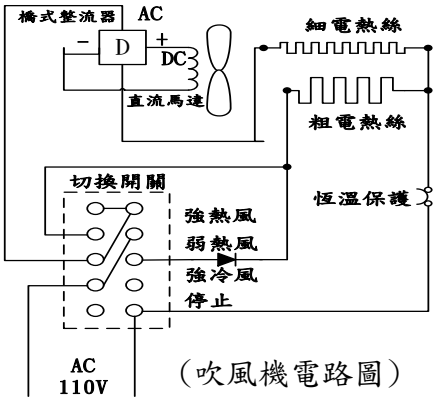

（吹風機電路圖）

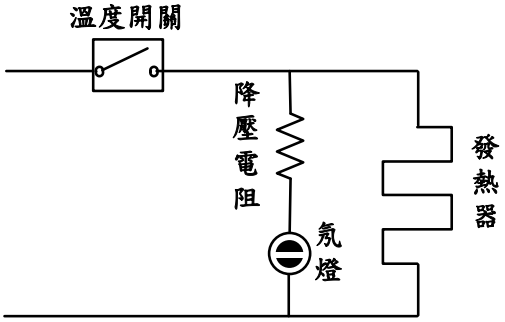

（電熨斗電路圖）

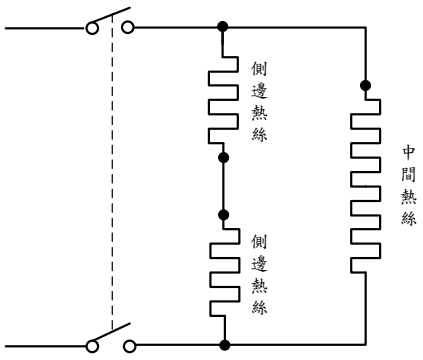

（烤麵包機電路圖 1）

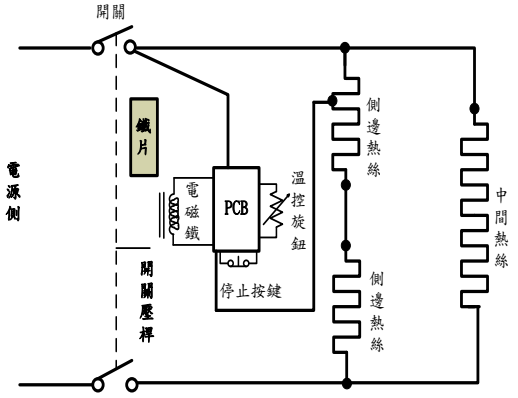

（烤麵包機電路圖 2）

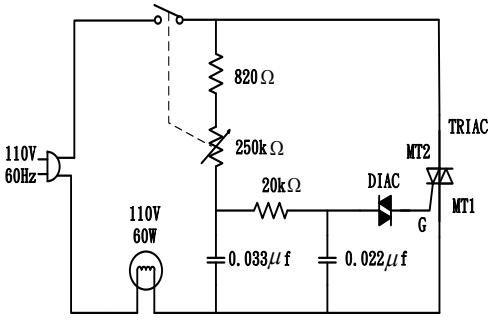

無段調光燈

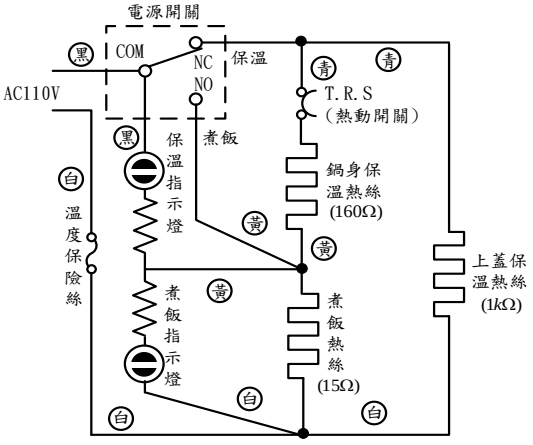

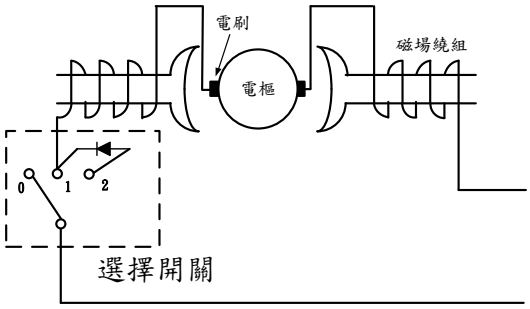

（果汁機電路圖）

電子保溫鍋電路圖

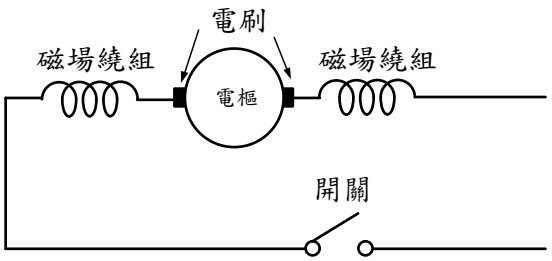

（吸塵器電路圖）

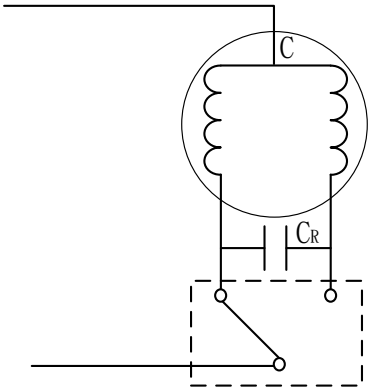

吸排風扇電路圖

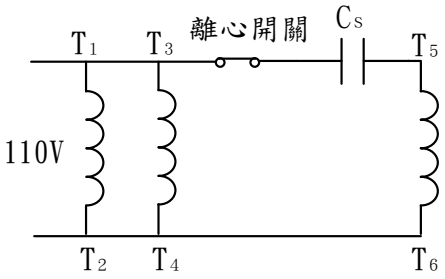

抽水機電路圖

40w 雙管日光燈

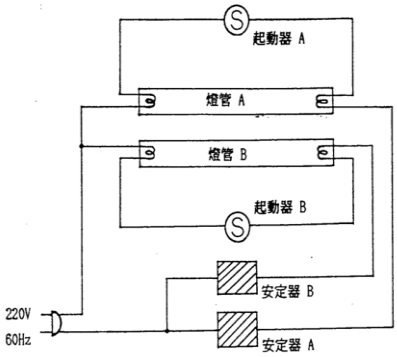

緊急照明燈

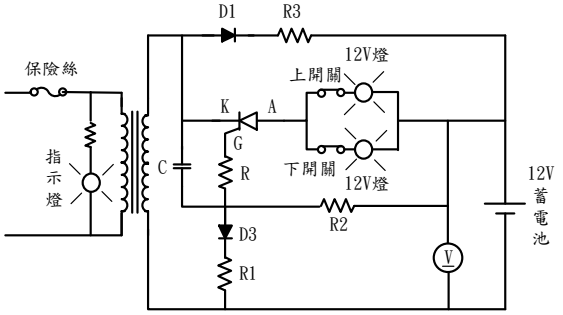

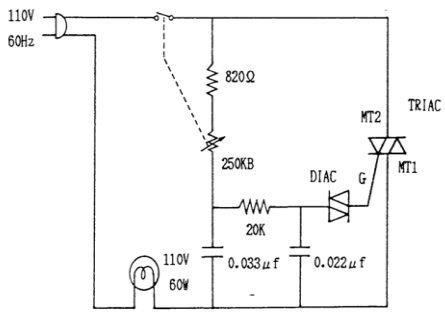

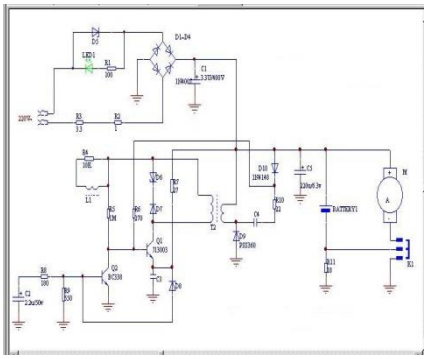

電動刮鬍刀(充電式)